

Werk

Label: Article

Jahr: 1933

PURL: https://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?31311028X_0062|log87

Kontakt/Contact

Digizeitschriften e.V.
SUB Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen

✉ info@digizeitschriften.de

PŘÍLOHA DIDAKTICKO-METODICKÁ.

ROČNÍK 8 (1932/33).

ČÍSLO 4.

JOSEF ZAHRADNÍČEK:

Sádka kapacit.

Kondensátory po dvou mikrofaradech, užívané v radio-elektrické praxi, zkoušené na napětí 500 voltů a v ceně po 30 Kč, sestavíme v počtu deseti v sádku obdobně jako jsou odpory v kuličkovém reostatu, jenže ve spojení vedle sebe a nikoli za sebou. Schema spojení paralelních členů sádky je patrné z následujícího popisu.

Kondensátory jsou umístěny ve vhodné skřínce na př. vnějších rozměrů $26,5 \text{ cm} \times 12,5 \text{ cm} \times 12,0 \text{ cm}$, na jejíž svrchní desce ebonitové jsou upevněny rovnoběžně dva pásky mosazné rozměrů $26 \text{ cm} \times 1,5 \text{ cm} \times 0,4 \text{ cm}$ ve vzájemné vzdálenosti 5 cm; mezi oběma pásky je kolmo připevněno deset pásků kratších délky 4,7 cm. Konické otvory pro kolíčky v počtu 2×10 mají průměr 5 mm. Kapacity jsou svými elektrodami připojeny jednak všechny na pás hlavní, jednak každá z nich na svůj pás příční; dvě svorky jsou připojeny na hlavních pásech.

Jsou-li kolíčky zasunuty v otvorech 1', 2', 3', ... 10', jsou příslušné kapacity spojeny na krátko a tedy vyřazeny; jsou-li kolíčky v otvorech 1, 2, 3, ... 10, je příslušná kapacita zařazena a celková kapacita je dána součtem zařazených členů. Každý z deseti kolíčků musí být zasunut, a to buď v otvoru m , nebo m' .

Tento sádkou kapacit dá se provésti celá řada pokusů, z nichž uvádíme následující:

Kapacitní odpor $1/\omega C$, kde ω je 2π -násobná frekvence proudu, je pro stejnosměrný proud nekonečně veliký, neboť pro periodu a frekvenci v tomto případě platí $T = \infty$, $n = 0$ a tedy

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi n = 0;$$

zapneme-li však v kruhu s kapacitou shora popsanou, s žárovkou s kovovým vláknem a případně ampérmetrem proud střídavý, klesá odpor s rostoucí kapacitou, nebo též se stoupající frekvencí. Pro proud o 50 per/sec je při kapacitě $C = 2 \mu F$... $C = 20 \mu F$ odpor kapacitní $1,59 \cdot 10^3$ resp. $1,59 \cdot 10^2$ ohmů a při napětí 110 voltů jest intensita $6,92 \cdot 10^{-2}$ případně $6,92 \cdot 10^{-1}$ ampérů; lampa žhne tím intenzivněji, čím větší kapacita je v kruhu zařazena.

Nabíjení kapacity stejnosměrným proudem a její vybíjení lampou neonovou, a to buď bez odporu — lampa zaplane v tom případě na celých elektrodách krátkotrvajícím sytým zábleskem, nebo vybijeme kapacitu přes velký odpor — nit, dřevo, silit řádu 1 megohmu a lampa zasvitne jen na části elektrod výbojem slabým, trvajícím však několik sekund. Při nabíjení chráníme zdroj odporem řádu 10^4 ohmů.

Za stejných podmínek, t. j. při též kapacitě a témže zdroji je množství vybíjející se elektřiny v obou horních případech stejně, dané součinem napětí zdroje a kapacity, střední intensita výboje a tedy i jeho doba je různá podle zařazeného odporu, přes nějž se kapacita vybíjí.

Periodický charakter výboje kondensátoru dá se v tomto případě ukázat, zmenšíme-li útlum kruhu kondensátorového, t. j. odpor ohmický na nejmenší míru¹⁾ a do výbojového kruhu zařadíme vhodnou samoindukci. Neonová lampa zapojatá paralelně k samoindukci zasvitne v okamžiku výboje na obou elektrodách.

Je-li napětí zdroje 120 voltů, pak při kapacitě 20 mikrofaradů a odporu $R = 10^5$ ohmů je doba jedné intermitence proudové asi 3 sec; záleží to ovšem na použité lampaé neonové. Se součinem RC roste tato doba přibližně přímo úmerně. Použijeme-li odporu $R = 10^4$ ohmů, pak i při velké kapacitě lampa se sice zapálí, ale oblouk se v ní neutrhne, protože doba výboje je menší než doba nabíjení kapacity z napětí kritického na zápalné napětí lampy — výboj je trvalý, třebas nikoliv o stálé intensitě.

Připomínám ještě, že pro přepojování kapacity do kruhu nabíjecího a vybíjecího dá se použít jak komutátoru třípólového, tak šestipólového.

Periodické nabíjení kapacity stejnosměrným proudem přes velký odpor řádu 10^5 ohmů a její vybíjení lampou neonovou. Spojeny jsou zdroj, velký odpor a kapacita za sebou, lampa neonová pak s kapacitou paralelně; do tohoto kruhu může být zařazen též telefon-tlampač ke zvukovému zaznamenávání proudových výbojů. Doba nabíjení a vybíjení kapacity při daném odporu je přibližně úměrná velikosti kapacity.

K tomuto jakož i k předešlému pokusu hodí se sádka velkých odporů silitových zařazených za sebou na př. v této úpravě:

$$1, 1, 5 \cdot 10^4, 1, 1, 5 \cdot 10^5, 1, 1, 2, 2 \cdot 10^6 \text{ ohmů};$$

Odpory jsou připevněny na ebonitové deštičce a opatřeny zdiřkami, spojovací dráty jsou opatřeny banánky.

Resonanční křivka střídavého proudu nízké frekvence

¹⁾ Je-li použito šestisvorkového přepinače, je na prvním páru svorek zdroj proudu, na druhém kapacita s vhodným odporem, na třetím neonová lampa a případně cívka samoindukční.

o 50 per/sec dá se zachytiti použitím kruhu, v němž je svrchu popsaná sádka kapacit a samoindukce řádu 1 henry. Samoindukční cívka má 30 vrstev po 100 závitů drátu 1,5 mm a železné jádro skládá se z drátů 30 cm délky a 2 mm průměru; vnitřní průměr cívky jest 4,5 cm. Samoindukce cívky je v mezích asi 1 henry až 0,05 henry podle toho, je-li železné jádro do cívky zasunuto nebo z ní vysunuto. V kruhu je zařazena jako ohmický odpor žárovka asi 50 wattů a ampérmetr žárový — nebo elektromagnetický — s rozsahem do 1 ampéru.

V sádce kapacit zařazujeme postupně kapacity a při nezměněné samoindukci sledujeme průběh intensity proudové v závislosti na kapacitě. Vrchol resonanční křivky, t. j. maximum proudové intensity

$$i = f(C)$$

nastane v případě, kdy platí pro čtverec proudové frekvence vztah Thomsonův

$$\omega^2 = \frac{1}{SC},$$

kde S a C jsou vyjádřeny v henry a faradech. Pro $S = 1$ henry a $C = 20 \mu F$ resp. $C = 2 \mu F$ jest $\omega = 200$ resp. 700 per/sec. Padne tedy vrchol resonanční křivky pro frekvenci $\omega = 314$ per/sec do hodnot kapacit naší sádky.

Pro danou kapacitu na př. $C = 8 \mu F$ možno najít vrchol resonanční křivky vhodným zasunutím jádra a z rovnice Thomsonovy určení samoindukci cívky při dané poloze jádra a pro příslušnou intensitu, kruhem právě procházející. Snadno se přesvědčíme experimentem o tom, že koeficient samoindukce cívky s jádrem je funkcí intensity proudové.

V předešlém je zapojat zdroj střídavého proudu s kapacitou a samoindukcí v jeden kruh. Je též možno a vhodno oscilační kruh sestavený z popsané kapacity a samoindukce, napájeti střídavým proudem v té úpravě, že jím nabíjíme přes odpor asi 100 ohmů — žárovka — kapacitu, k níž je samoindukce zapojata paralelně. Do všech tří větví jak kapacity, tak samoindukce a do hlavní větve se zdrojem zapneme po ampérmetru do 1 ampéru — žárový, nebo elektromagnetický, který ovšem má stupnice závislou na frekvenci. K hrubému posouzení proudové intensity mohou být tyto ampérmetry nahrazeny žárovkami s malým odporem, připouštějícími intensitu asi 1 ampéru — čtyrvoltové; takových žárovek může být výhodně použito i v jiných případech, na př. v předešlém. Jest zajímavovo všimnouti si případu resonance, kdy v oscilačním kruhu jest intensita největší — obě žárovky svítí jasně — ale zdroj dodává energii poměrně malou, jak patrno na žárovce do větve proudovodu vřazené.

Zpívající oblouk elektrický je pěkným příkladem netlumených oscilací elektrických střední, t. j. akustické frekvence. Dá se předvésti v následující úpravě: Stejnosměrný proud 120 voltů zavedeme přes tlumivku se železným jádrem²⁾ a reostat do obloukové lampy s elektrodami uhlíkovými, případně s negativní uhlíkovou a kladnou měděnou. Na obloukovou lampa je připojen paralelně oscilační kruh elektrický, skládající se ze samoindukce řádu 0,1 — 0,01 henry — cívka s jádrem zasunovatelným — ze sádky kapacit shora popsané a posuvného reostatu asi 15 ohmů. Oblouk je vhodno chladiti plamenem Bunsenovým.

Zavedeme-li do lampy proud 2—4 ampéru, oblouk se rozkmitá. Oscilace se prozradí zvukem, případně je též zjistíme neonovou lampou, jež je zapojena na svorky cívky induktivně spřažené s cívkou samoindukční; cívka má k tomu účelu dvoje vinutí stejná, z nichž jedno je zapjato v oscilačním kruhu, druhé je pak buď otevřené, nebo je na jeho svorkách lampa neonová. V případě oscilací svítí lampa neonová na obou elektrodách, při proudu stejnosměrném jen na jedné!

Kmitočet oscilací oblouku je dán vztahem Thomsonovým

$$n = \frac{1}{2\pi\sqrt{S \cdot C}},$$

kde S a C jsou vyjádřeny ve faradech a henry. Tak pro $S = 0,01$ henry a pro $C = 2$ až $20 \mu F$ je kmitočet oscilací v mezích 1000 až 300 per/sec. Snadno se přesvědčíme, že s rostoucí kapacitou kmitočet oscilací klesá a podobně i rostoucí samoindukci, t. j. zasunujeme-li jádro do cívky.

Podmínkou vzniku a udržení oscilací je vhodný odpor ohmický v oscilačním kruhu. Odpor tento r musí být s odporem oblouku $\partial e / \partial i$ ve vztahu

$$r + \frac{\partial e}{\partial i} = 0.$$

Překročí-li r tuto mez, oscilace nevzniknou a byly-li vzbuzeny, po zařazení odporu zaniknou — oscilace tlumené.

Nutno ještě poznamenati, že při každé periodě střídavého proudu obloukem procházejícího nastanou v oblouku dva kmity vzduchové, a kmitočet tónu je tedy o oktávu vyšší, než jak udává vzorec pro kmitočet elektrických oscilací.

Fysikální ústav Masarykovy university.

²⁾ Primární cívka Ruhmkorffova induktoru nebo cívka k pokusům Elihu-Thomsonovým.